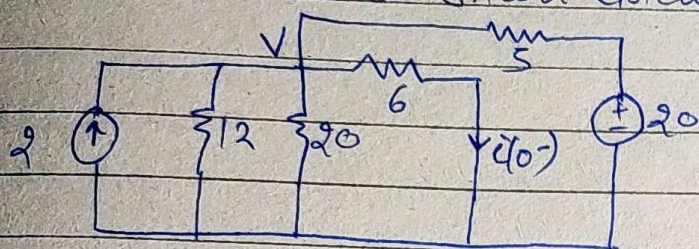


1] inductor will be short circuited at $t=0^-$



KCL at node V:

$$\frac{V-20}{5} + \frac{V}{6} + \frac{V}{20} + \frac{V}{12} = 0$$


$$V = 12V$$

$$i(0^-) = \frac{12}{6} = 2A$$

current in inductor does not change instantaneously

$$i(0^-) = i(0^+) = 2A$$

at $t = \infty$

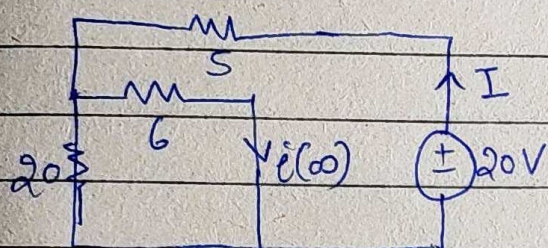


$$I = \frac{20}{\frac{(20 \times 6)}{26} + 5} = 2.08A$$

$$i(\infty) = 2.08 \times \frac{20}{26}$$

$$i(\infty) = 1.6A$$

for time constant:

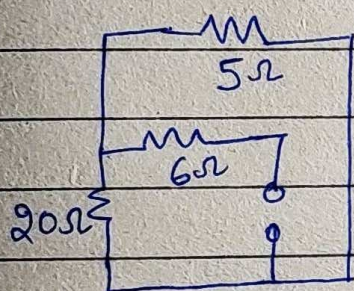

$$R = \frac{20 \times 5}{25} + 6 = 10\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.5}{10} = 0.05 \text{ sec}$$

General eqⁿ for current:

$$i(t) = [i(0^+) - i(\infty)] e^{-t/\tau} + i(\infty)$$

$$= [2 - 1.6] e^{-t/0.05} + 1.6$$

$$= 0.4 e^{-t/0.05} + 1.6$$

$$\text{voltage across inductor} = L \frac{di}{dt} = 0.5 \frac{d}{dt} (0.4 e^{-t/0.05} + 1.6)$$

$$= 0.5 [0.4 \times (-\frac{1}{0.05}) e^{-t/0.05}]$$

$$V(t) = -4 e^{-20t} \text{ volts}$$